

## 7.2 Schaltnetze für grundlegende Operationen

Natürlich wird bei Komplexitätsbestimmungen nicht jeder Algorithmus bis auf Schaltungszebene heruntergebrochen. Statt dessen bestimmt man ein für allemal die Schaltungs-Komplexität von (z. B. arithmetischen) Grundoperationen und Basisalgorithmen und führt kompliziertere Algorithmen darauf zurück.

 


Abbildung 1: Schaltnetz zur Addition zweier Einbit-Zahlen

 


Abbildung 2: Schaltnetz zur Addition dreier Einbit-Zahlen

1. Die Addition zweier Bits  $a$ ,  $b$  mit mod2-Summe  $c$  und Übertrag  $u$ , also die „primitive“ Addition in  $\mathbb{N}$  von Ziffern zur Basis 2, ist eine Funktion  $C : \mathbb{F}_2^2 \rightarrow \mathbb{F}_2^2$ . Ein passendes Schaltnetz ist in Abbildung 1 wiedergegeben.

2. Die analoge Addition dreier Bits  $a, b, u$  mit mod2-Summe  $c$  und Übertrag  $v$  ist der Grundbaustein, mit dem die Addition beliebiger Ganzzahlen zur Basis 2 aufgebaut wird. Sie wird durch eine Funktion  $C : \mathbb{F}_2^3 \rightarrow \mathbb{F}_2^2$  mit dem Schaltnetz aus Abbildung 2 beschrieben. Eine Formel für  $v$  ist nämlich:

$$v = (a \otimes b) \oplus (a \otimes u) \oplus (b \otimes u) = \begin{cases} 1, & \text{wenn mindestens 2 Eingaben 1 sind,} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

3. Die Addition einer Einbit-Zahl zu einer  $s$ -Bit-Zahl verläuft nach einem ähnlichen, umfangreicheren Schema und lässt sich durch ein Schaltnetz mit  $3s + 1$  Knoten, davon  $s + 1$  Ausgängen, erledigen.
4. Die Multiplikation zweier Bits ist trivial. Interessanter ist es, die Multiplikation zweier Zweibit-Zahlen  $2a_1 + a_0$  und  $2b_1 + b_0$  mit Vierbit-Ergebnis  $8c_3 + 4c_2 + 2c_1 + c_0$  durch ein Schaltnetz zu beschreiben. Der klassische Algorithmus ergibt die Formeln

$$\begin{aligned} c_0 &= a_0 \otimes b_0, \\ t_1 &= a_0 \otimes b_1, & t_2 &= a_1 \otimes b_0, & c_1 &= t_2 \oplus t_1, & u_1 &= t_2 \otimes t_1, \\ t_3 &= a_1 \otimes b_1, & c_2 &= t_3 \oplus u_1, & c_3 &= t_3 \otimes u_1 \end{aligned}$$

mit Hilfsbits  $t_1, t_2, t_3$  und  $u_1$ . Sie lassen sich in das Schaltnetz aus Abbildung 3 übersetzen.

5. Auch logische Operationen und Verzweigungen kann man auf Additionen und Multiplikationen in  $\mathbb{F}_2$  reduzieren. Für die logischen Operationen sieht man das an der Tabelle 1. Eine Verzweigung wird etwa so beschrieben: Gegeben seien drei Schaltnetze  $C_0, C_1 : \mathbb{F}_2^r \rightarrow \mathbb{F}_2^s$  und  $E : \mathbb{F}_2^r \rightarrow \mathbb{F}_2$ . Gesucht ist ein Schaltnetz  $C : \mathbb{F}_2^r \rightarrow \mathbb{F}_2^s$  mit

$$C(x) = \begin{cases} C_0(x), & \text{falls } E(x) = 0, \\ C_1(x), & \text{falls } E(x) = 1. \end{cases}$$

Dieses konstruiert man mit Hilfe der Formeln

$$\begin{aligned} y \otimes v &= \begin{cases} 0, & \text{falls } y = 0, \\ v, & \text{falls } y = 1. \end{cases} \\ (\neg y) \otimes u &= \begin{cases} u, & \text{falls } y = 0, \\ 0, & \text{falls } y = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

$$[y \otimes v] \oplus [(\neg y) \otimes u] = \begin{cases} u, & \text{falls } y = 0, \\ v, & \text{falls } y = 1. \end{cases}$$

Setzt man hier  $C_0, C_1$  und  $E$  ein, so erhält man als Lösung

$$C(x) = [E(x) \otimes C_1(x)] \oplus [(1 \oplus E(x)) \otimes C_0(x)].$$

Dieses Schaltnetz ist in Abbildung 4 dargestellt. Es hat auch einen konstanten Eingang.

6. Der Vergleich  $x \geq y$  zweier Bits ist eine der 16 zweistelligen Bitoperationen, nämlich  $1 \oplus y \oplus x \otimes y$ . Allgemeiner lässt sich ein Vergleich von  $n + 1$ -Bit-Zahlen  $x = (x_n \dots x_0)$  und  $y = (y_n \dots y_0)$  so zusammenbasteln:

$$C(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{wenn } x_n > y_n \\ & \text{oder } x_n = y_n \text{ und } x' \geq y', \\ 0, & \text{wenn } x_n = y_n \text{ und } x' < y' \\ & \text{oder } x_n < y_n \end{cases}$$

mit  $x' = (x_{n-1} \dots x_0)$  und  $y' = (y_{n-1} \dots y_0)$ .

 


Abbildung 3: Schaltnetz zur Multiplikation zweier Zweibit-Zahlen

 


Abbildung 4: Schaltnetz für eine Verzweigung